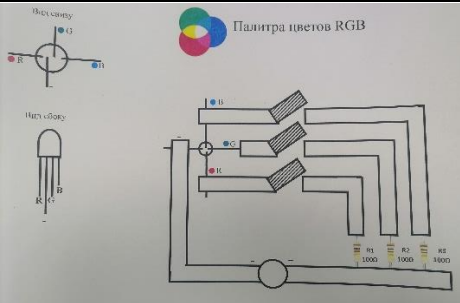
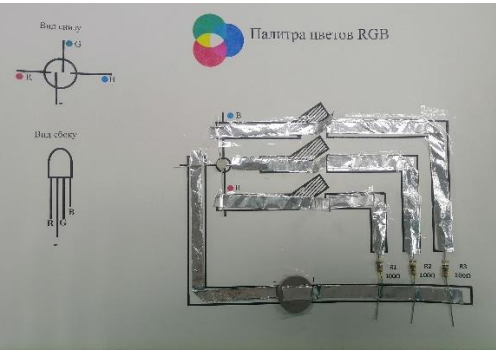
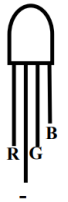
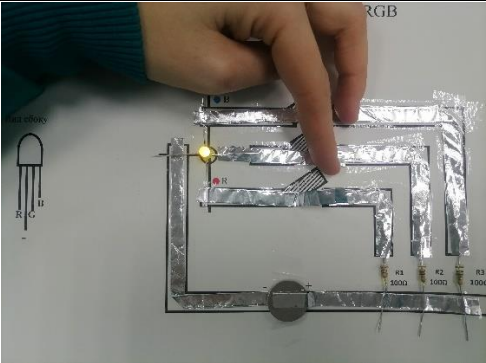


Технологическая карта мастер класса «Бумажная электроника. Палитра цветов»

Инструменты и материалы	Эскиз выполнения операции	Рекомендации
Подготовка инструментов и материалов		
Картон, RGB-светодиод, резистор (3), батарейка (CR2032), фольга, скотч, ножницы.		
Создание электронной схемы		
Картон, RGB-светодиод, резистор (3), батарейка (CR2032), фольга, скотч, ножницы.		Вид сбоку  Для светодиода важна полярность подключения. Длинная ножка (катод) – минус. Три остальные отвечают за определенный цвет. R – red (красный); G – green (зеленый); B- Blue (Синий). Склеиваем схему.
Тестирование		
Собранная модель		Проверяем работоспособность нашей схемы.